

Projektowanie urządzeń cyfrowych
Dokumentacja projektu - etap I

Zadanie 11L - 14D

Układ FPGA przesyłający liczby w formacie ZDDD z klawiatury
PS/2 na drukarkę LPT.


1. Treść zadania

Zaprojektować w języku AHDL moduły INP(0) (wejściowe łącze klawiatury PS/2 - klawisze znakowe) i OUT(0) (wyjściowe łącze równoległe LPT) plus moduł umożliwiający wyprowadzanie na łącze wyjściowe danych odbieranych z łącza wejściowego. Dane wejściowe i wyjściowe w postaci 4 znaków ASCII, ZDDD wyznaczających wartość dziesiętną DDD ze znakiem Z słowa 8-bitowego reprezentującego liczbę w kodzie U2 (bez błędów). Moduły powinny być zaprojektowane jako niezależne elementy współpracujące ze sobą za pośrednictwem wewnętrznej szyny systemowej.

2. Założenia projektowe

- sygnały szyny systemowej: WR, RD, IORQ, WAIT są aktywne poziomem niskim
- w związku z korzystaniem z AHDL'a na tym etapie projektu nie korzystaliśmy z linii trójstanowych
- moduł INP, po otrzymaniu rozkazu odczytu liczby, wystawia sygnał WAIT do czasu odebrania znaków ZDDD z klawiatury, dopiero wtedy wystawia pojedynczą liczbę U2 na linie danych szyny i zwalnia sygnał WAIT
- moduł OUT po otrzymaniu rozkazu wydruku liczby, wystawia sygnał WAIT, odczytuje z linii danych liczbę w kodzie U2, konwertuje ją ciąg ZDDD znaków ASCII i drukuje znak po znaku, po czym zwalnia sygnał WAIT
- ponieważ korzystamy tylko ze znaków 0..9, '+', '-' z klawiatury znakowej, uznajemy wciśnięcie klawisza '=/' za znak '+', bez konieczności używania klawisza SHIFT
- kody klawiszy są wczytywane w momencie puszczenia klawisza (BREAK CODE), zakładamy że drukarka korzysta z zestawu 2 scan code'ów.

3. Schemat blokowy

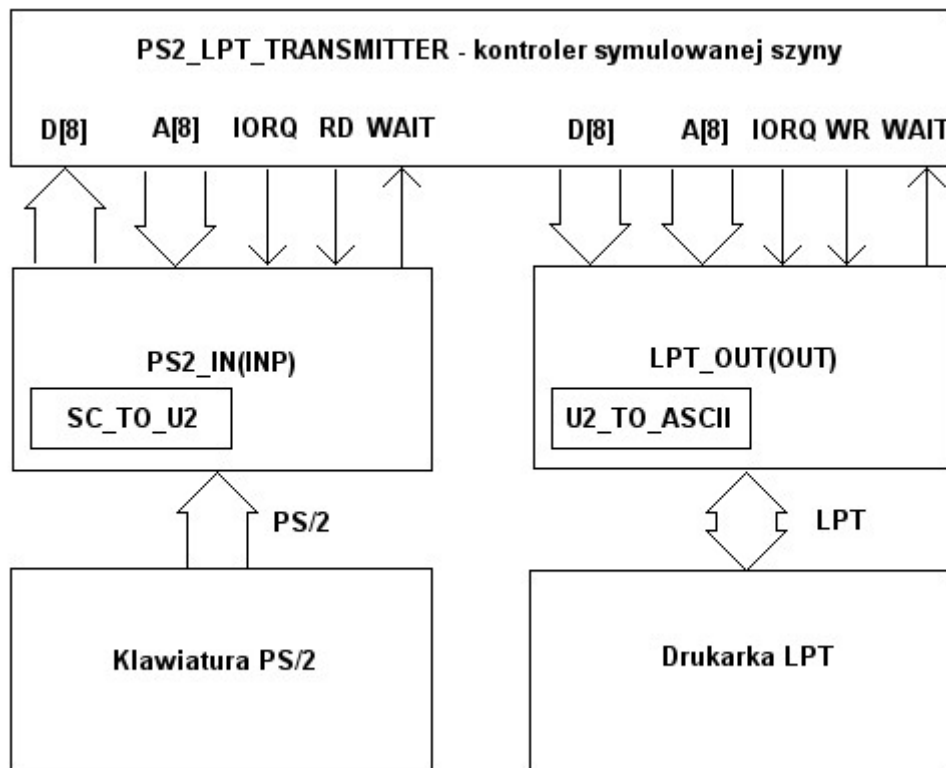

4. Moduł IN - łącze wejściowe PS/2

a) Poziom fizyczny komunikacji z łączem PS/2

Do komunikacji z łączem wykorzystano moduł KB_PS2 systemu SML3. Kontroler PS/2 odbiera z portu modułu KB_PS2 2 sygnały - Clock i Data, są one wprowadzane na port 4 układu FPGA SML3.

b) Moduł PS2_IN

Moduł ten implementuje dwa automaty, które obsługują komunikację między szyną systemową a łączem PS/2, dodatkowo realizuje synchronizację sygnałów Clock i Data z łącza PS/2 z zegarem systemowym wprowadzając te sygnały na wejścia podwójnych zmiennych typu DFF rezydujących w tym module. W projekcie wstępnym przewidywano realizację odsumowania (eliminację krótkich zakłóceń na łączu PS/2), ale wstępne testy udowodniły, że nie jest ona potrzebna do prawidłowej pracy klawiatury.

- Automat AUT_PS2 - Próbkuje zmienne DFF_1_PS2_CLK i DFF_2_PS2_CLK w celu wykrycia zboczy opadających zegara i buduje ramkę wprowadzając do niej kolejno odbierane bity pojawiające się na wyjściu zmiennej DFF_2_PS2_DATA. Odebranie ramki sygnalizuje sygnałem PS2_BYTE_READY w stanie wysokim.
- Automat AUT_PS2_BUS - Oczekuje na rozkaz odczytu danych, następnie generuje sygnał wait obniżając wyjście zmiennej SIG_WAIT. Oczekuje na kolejne bajty danych odbierane przez automat AUT_PS2. Sprawdza czy odebrany bajt danych to Scancode 0xF0 co pozwala mu przypuszczać, że następny odebrany bajt będzie Scancodem puszczanego klawisza. Po otrzymaniu 4 bajtów (ZDDD) wydłuża sygnał sygnał SIG_WAIT przez 20 taktów zegara po czym zwalnia go i oczekuje na odczyt danych z szyny systemowej przez moduł nadrzędny.

c) Moduł SC_TO_U2

Moduł ten realizuje konwersję wejściowych bajtów ZDDD w postaci Scancode'a na wyjściowy bajt U2_LS w postaci kodu U2.

d) Moduł SC_TO_BCD

Jest to moduł pomocniczy - dekodery Scancode-BCD, zrealizowany w postaci tablicowej, tłumaczy wprowadzony Scancode (klawiatura znakowa: 1,2,...,9,0,-,=) na odpowiedni kod BCD.

Uwagi: Według założenia projektowego nie korzystamy z przycisku SHIFT, więc znak "+" to po prostu "=".

5. Moduł OUT - łącze wyjściowe LPT

a) Format danych wyjściowych na drukarkę

Pojedyncza zdekodowana liczba jest przesyłana na drukarkę jako ciąg znaków ASCII: CR, Z, D2, D1, D0, LF. Taka kolejność, gwarantująca przejście głowicy drukującej do następnej linii i cofnięcie jej do pozycji początkowej, została uzyskana metodą prób i błędów, po zauważeniu że kombinacje zawierające CR i LF lub LF i CR po znakach ZDDD nie dają właściwych rezultatów na drukarce. Zrezygnowano z opcji AutoFeed, gdyż nie dawała właściwych rezultatów.

b) Poziom fizyczny komunikacji z drukarką

Do komunikacji z drukarką wykorzystano moduł 235_DB25 SML.

Kontroler drukarki komunikuje się z drukarką przy użyciu trzech portów:

- LSTAT[8] (WE, SV4)- sygnały stanu drukarki:
 - BUSY - drukarka zajęta (sygnalizacja poziomem wysokim)
 - Select - poziom wysoki oznacza, że drukarka jest logicznie połączona z układem

- PaperError - poziom wysoki sygnalizuje wyczerpanie się papieru
- nFault - poziom niski sygnalizuje błąd drukarki

Stan sygnałów: (Select=1, PaperError=0, nFault=1) jest dekodowany jako sygnał gotowości drukarki. Sygnał nACK nie jest wykorzystywany w układzie.

- LCTRL[8] (WY, SV3) - sygnały sterujące pracą drukarki. Wykorzystywane sygnały:
 - STROBE - sygnał strobu wydruku
 - nSelIn - sygnał wyboru urządzenia, stale 0
 - nAutoFeed - automatyczne dołączanie znaku LF po CR, stale 1 (nieaktywne)
 - nInit - wykonanie procedury inicjalizującej drukarki, stale 1 (nieaktywne)
- LDATA[8] (WY, SV5) - linie danych portu LPT

Wydruk pojedynczego znaku przebiega następująco (*graf nr 3*):

- kontroler LPT wystawia na linie LDATA[] 8bitowy kod znaku ASCII
- kontroler opuszcza sygnał STROBE na czas $0,5\mu s$ (minimalny czas wymagany w standardzie, podczas testów okazał się wystarczający)
- drukarka podnosi sygnał BUSY na czas wydruku
- drukarka opuszcza sygnał BUSY, kontroler kończy cykl wydruku znaku, wraca do stanu początkowego

Sygnały LDATA oraz STROBE są synchronizowane, a w trakcie resetu urządzenia, sygnał STROBE ustawiany jest w stan wysoki, aby nie doszło do przypadkowego wydruku.

c) Komunikacja z szyną i ogólny schemat działania OUT (*graf nr 2*)

Po zdekodowaniu rozkazu wydruku, kontroler wystawia sygnał WAIT, po czym wczytuje liczbę w kodzie U2 z linii danych szyny systemowej, dekoduje ją do formatu ZDDD (ASCII) i rozpoczyna wydruk, zlecając wydruk kolejnych znaków wewnętrznemu automatowi kontrolującemu komunikację z drukarką. Po zakończeniu wydruku, sygnał WAIT jest wycofywany i kontroler czeka na wycofanie się rozkazu wydruku z szyny systemowej - gdy to nastąpi, wraca do stanu początkowego. Sygnał WAIT jest synchronizowany, dla uniknięcia szpileń, a w trakcie resetu ustawiany jest w stan wysoki.

d) Dekodowanie liczby w kodzie U2 do postaci kodów ASCII: ZDDD

Dekodowanie zostało zaimplementowane jako układ kombinacyjny, ustalający znak liczby na podstawie najbardziej znaczącego bitu oraz wyznaczający wartość kolejnych cyfr przy użyciu czterech 8bitowych (dwucyfrowych) sumatorów liczb w kodzie BCD (wykorzystano zmodyfikowany kod z wykładu). Kolejne sumowania to:

- $S0 = \text{bit3}(8) + (\text{bit2}, \text{bit1}, \text{bit0})$
- $S1 = \text{bit4}(16) + S0$
- $S2 = \text{bit5}(32) + S1$
- $S3 = \text{bit6}(64) + S2$

e) Symulacja działania kontrolera OUT

Na dołączonym zrzucie ekranu znajduje się pełny przebieg symulacji pojedynczego cyklu działania kontrolera: zdekodowanie rozkazu wydruku, odebranie i wydruk liczby w kodzie BCD.

6. Moduł zarządzający całością układu

a) Sposób działania

Zaimplementowany układ sterujący szyną systemową cyklicznie wystawia rozkaz odczytu liczby z modułu PS/2, a po jej otrzymaniu (i zwolnieniu przez moduł sygnału WAIT), wycofuje sygnały z szyny i wystawia rozkaz wydruku odebranej liczby. Po

zakończeniu wydruku, wraca do stanu początkowego i rozpoczyna kolejny cykl pobranie->wydruk.

Możliwe jest rozpoczynanie kolejnych cykli pracy przy użyciu przełącznika SW1, aktualnie ta opcja jest wyłączona i układ po zakończeniu cyklu automatycznie rozpoczyna następny cykl (*graf nr 1*)

W związku z niekorzystaniem z sygnałów trójstanowych i dwukierunkowych, sygnały WAIT oraz D zostały rozdzielone dla modułu LPT i PS/2.

b) Sterowanie pracą układu

- przełącznik SW3 służy do resetowania układu (ciągły reset gdy przełącznik jest w położeniu niskim)

c) Sygnalizacja na diodach

Górny rząd diod:

- dioda pierwsza od lewej (7) świecąc sygnalizuje gotowość drukarki do pracy (sygnał wyprowadzony z kontrolera OUT)
- dioda druga od lewej sygnalizuje oczekiwanie układu na dane z klawiatury (sygnał WAIT)
- diody 2,1,0 służą do wyświetlania stanu układu (*graf nr 1*)

Dolny rząd diod:

- świecenie diod 3,2,1,0 sygnalizuje odebranie kolejnych znaków przez moduł INP (sygnał wyprowadzony z kontrolera PS/2) - liczba świecących się diod oznacza ilość odebranych znaków.

7. Grafy

- graf nr 1: automat sterujący transmisją PS/2 -> LPT
- graf nr 2: schemat komunikacji kontrolera LPT z szyną
- graf nr 3: schemat komunikacji kontrolera LPT z drukarką

8. Zrzuty ekranu z symulacji

- symulacje komunikacji z interfejsem PS/2
- symulacja modułu LPT_OUT: cykl wydruku pojedynczej liczby ZDDD

9. Listingi


Struktura programu:

PS2_LPT_TRANSMITTER (moduł nadrzędny)

- PS2_IN
 - SC_TO_U2
 - SC_TO_BCD
- LPT_OUT
 - U2_TO_ASCII
 - bcd_sumator
 - bcd_blok


Graf 1: automat sterujący transmisją PS/2 -> LPT

SW1B - przełącznik sterujący pracą układu FPGA. Przejście L->H wyzwala jeden cykl przesłania danych PS/2->LPT
A[] - linie adresowe wewnętrznej szyny mikrokontrolera
IORQ - sygnał IORquest wewnętrznej szyny mikrokontrolera
RD - sygnał Read
WR - sygnał Write
WAIT_PS2 - sygnał WAIT pochodzący od modułu kontrolera PS/2
WAIT_LPT - sygnał WAIT pochodzący od modułu kontrolera LPT
DIB[] - wewnętrzny bufor do przechowywania danej wczytanej z linii danych D
DI[] - wejściowa szyna danych od modułu PS/2
DO[] - wyjściowa szyna danych do modułu LPT
{ ... } - funkcjonalność opcjonalna, możliwa praca automatyczna z pominięciem sygnału z przełącznika SW1B

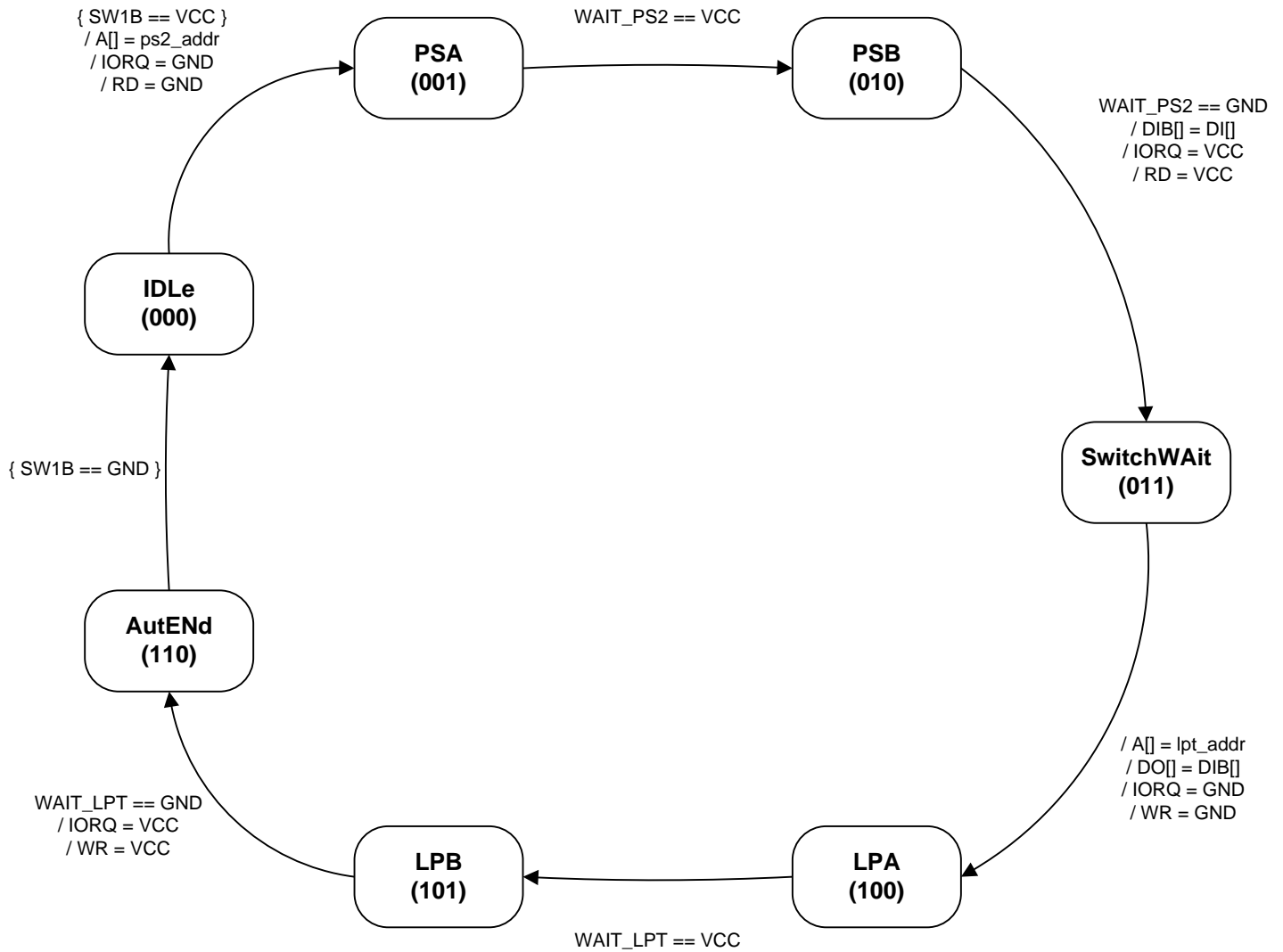


Graf 2: schemat komunikacji z szyną kontrolera LPT: OUT

IORQ, WR - sygnały szyny
addr - adres rejestru wejściowego OUT (do odbioru danych z szyny)
WAIT - sygnał szyny, ustawiany przez OUT na czas wydruku
APRINT - sygnał do automatu sterującego wydrukiem: „drukuj”
DIN[] - 8bit dane wejściowe z szyny zachowane w pamięci kontrolera
D[] - 8bit dane z szyny danych mikrokontrolera
PRINT.ON - automat drukujący rozpoczął drukowanie (!STROBE)
PRINT.IDLE - automat drukujący zakończył drukowanie (AUT_PRINT==SP0)
xxA, xxB - stany odpowiadające wydrukowi znaku 'xx', gdzie xx to kolejno: CR, Z, D2, D1, D0, LF
(dla uproszczenia grafu pokazano wydruk tylko jednego znaku)

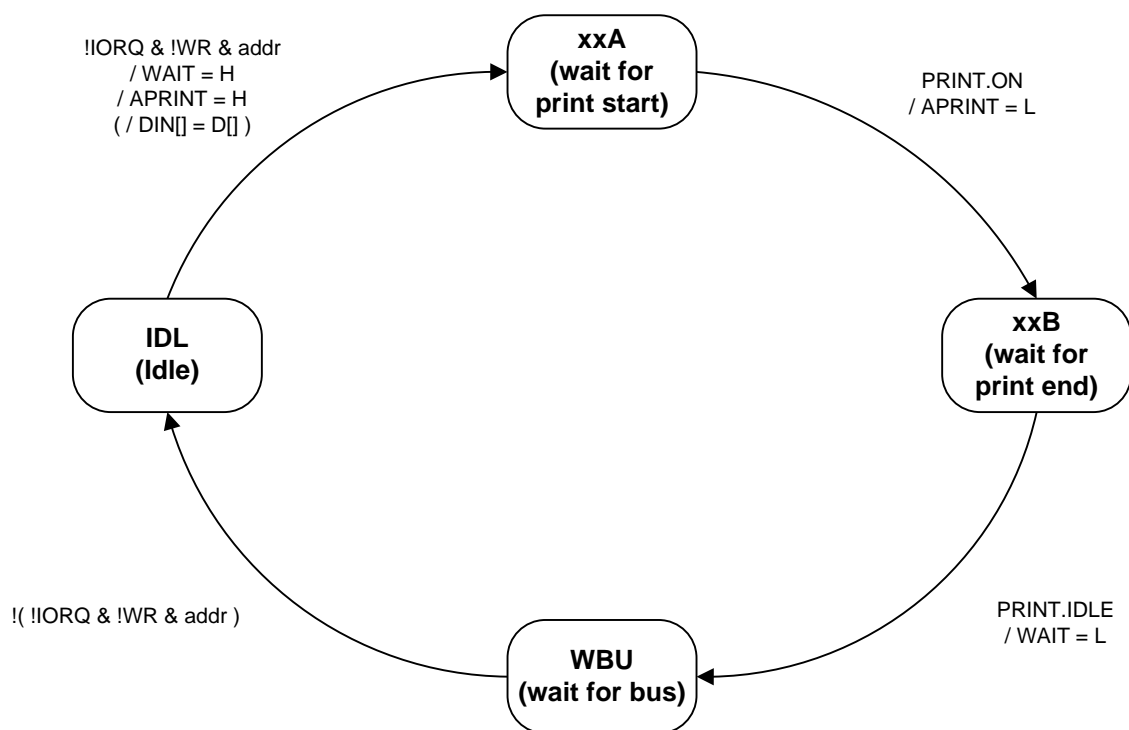

Graf 3: schemat komunikacji z drukarką dla kontrolera LPT: OUT

APRINT - sygnał od automatu komunikującego się z szyną: „drukuj”
LDATA - 8bit dane wyjściowe na port równoległy
DIN - 8bit dane z szyny zbuforowane w pamięci kontrolera
BUSY - sygnał zajętości drukarki z portu równoległego
STROBE - sygnał strobu portu równoległego – dla drukarki
CSTIME - zmienna zliczająca cykle zegara, aby czas !STROBE > 0.5us
strobe_time- stała: czas trwania !STROBE w cyklach zegara

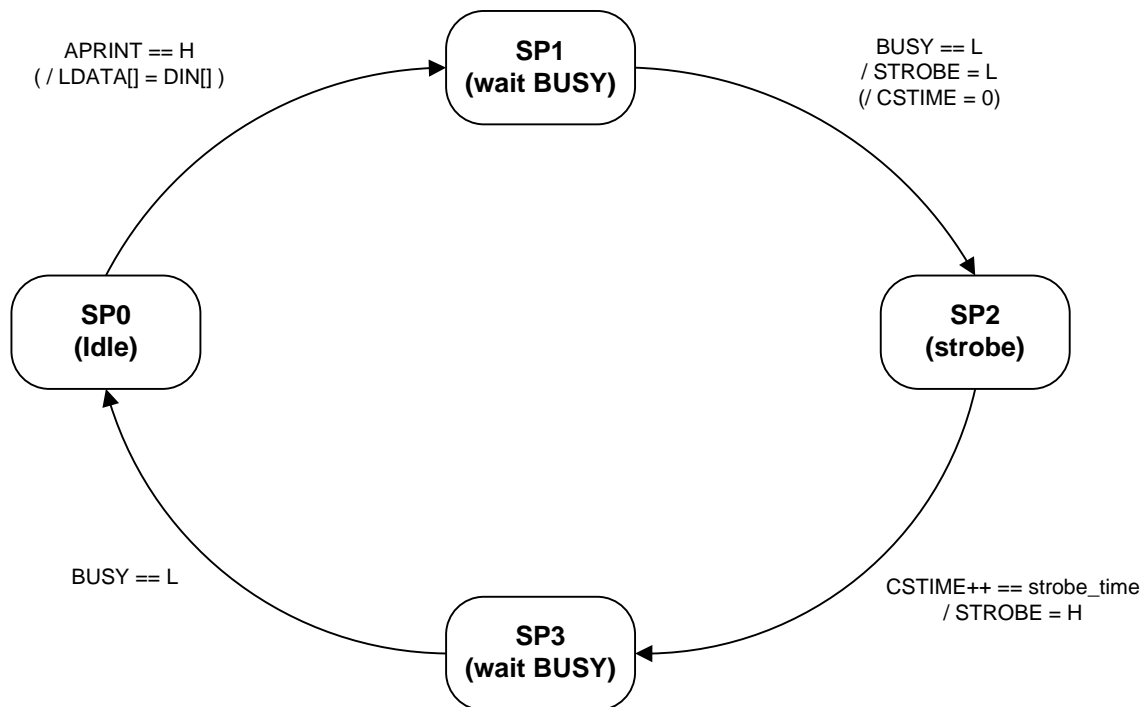

Symulacje komunikacji z interfejsem PS/2.

Oznaczenia:


P4[1] - Sygnał clock z łącza PS/2.

P4[0] - Sygnał data z łącza PS/2.

AUT_PS2 - Automat operujący na bitach danych. Bada zmiany w sygnałach clock i data na łączu PS/2. Po zbudowaniu kompletnej ramki pozwala automatowi AUT_PS2_BUS na odebranie bajtu danych.


AUT_PS2_BUS - Automat operujący na bajtach danych odebranych przez automat PS2_BUS. Realizuje logikę komunikacji z szyną systemową.

 Symulacja 1: Odebranie pierwszego bitu z ramki po otrzymaniu komendy czytania z szyny.




Automat AUT_PS2_BUS odbiera rozkaz czytania z portu PS/2 co powoduje, że przechodzi do stanu SPB1. Automat AUT_PS2 odczytuje bit startu (przejście S0->S2) a następnie przechodzi do stanu S1 (od tej pory przy odbieraniu bitów z łącza będzie przechodził między stanami S1 i S2).

 Symulacja 2: Odebranie bajtu ze Scancode 0xF0.




Po odebraniu ostatniego bitu ramki z łącza automat AUT_PS2 wystawia sygnał gotowości. Automat AUT_PS2_BUS przejmuje odebrany bajt danych i przechodzi ze stanu SPB1 do stanu SPB2, w którym sprawdza, czy odebrany bajt to 0xF0. W tym wypadku tak jest, więc automat AUT_PS2_BUS przechodzi do stanu SPB3, w którym oczekuje na następny bajt danych, który będzie Scancodem właśnie puszczanego klawisza.

 Symulacja 3: Odebranie pierwszego Scancode'a.




Automat AUT_PS2 przechodzi do stanu S3 i sygnalizuje odebranie ramki. Automat AUT_PS2_BUS oczekiwał na bajt ze Scancode'em puszczanego klawisza (stan SPB3), więc odbiera bajt i inkrementuje licznik PS2_CNT_BYTE. Jest to pierwszy odebrany bajt, więc odebraliśmy Z. Automat AUT_PS2_BUS wraca do stanu SPB1 i oczekuje na bajt 0xF0.

 Symulacja 4: Odebranie ostatniego Scancode'a z serii 4 (ZDDD).




Automat AUT_PS2 sygnalizuje odebranie ramki. Automat AUT_PS2_BUS odbiera ostatni bajt danych z serii ZDDD i przechodzi do stanu SPB4, w którym sprawdza, czy odebrano już wszystkie bajty ZDDD. Odebrany ciąg ZDDD automatycznie trafia na wejście modułu dekodera U2, ale automat AUT_PS2_BUS wydłuża sygnał WAIT (przejścia między stanami SPB5 i SPB6 to odliczanie), aby zapewnić ustalenie się właściwych danych na wyjściu dekodera.

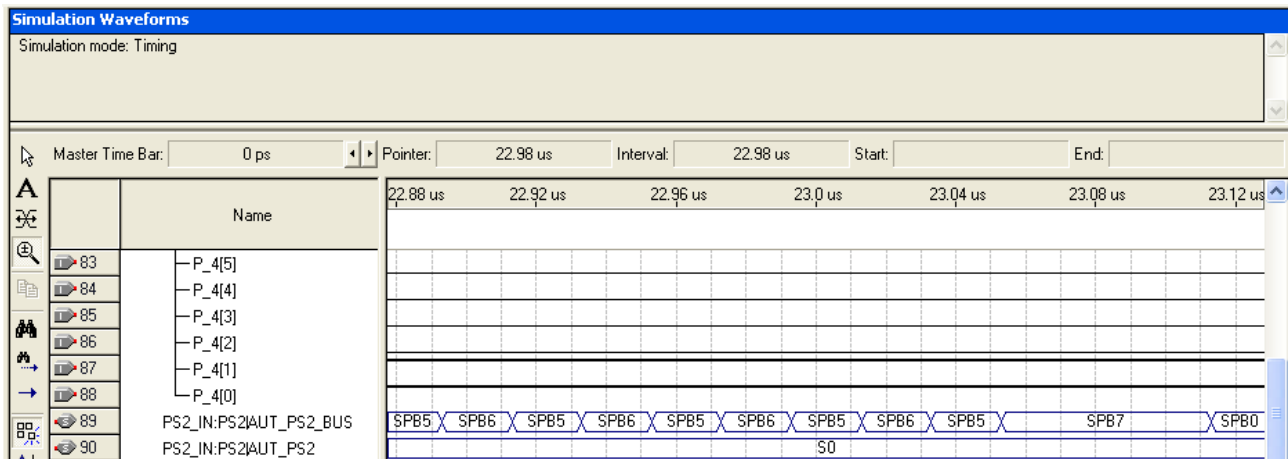Symulacja 5: Wystawienie danych w formacie U2 na szynę i zwolnienie sygnału WAIT.



Automat AUT_PS2_BUS kończy odliczanie, zwalnia sygnał WAIT i czeka na podniesienie przez "procesor" sygnałów IORQ i RD, po czym wraca do stanu SPB0 oczekując na kolejną komendę odczytu.

 Symulacja działania LPT_OUT: Cykl wydruku pojedynczej liczby (tu: 35)



Znaczenie sygnałów:

- $A == 10$ - adres kontrolera OUT na linii adresowej
- LSTAT[4] - sygnał BUSY z drukarki (widać w jaki sposób jego ustawienie wpływa na wydłużenie czasu trwania stanu SP3)
- LCTRL[0] - synchronizowany sygnał STROBE (na potrzeby symulacji skrócony do jednego taktu użytego w symulacji zegara)
- LDATASYN - synchronizowany sygnał danych do drukarki:
 - '0D' - kod ASCII znaku CR
 - '2B' / '2D' - kod ASCII znaku '+' / '-'
 - '3x' - kod ASCII cyfry 0..9
 - '0A' - kod ASCII znaku LF
- V_BPRINT - wewnętrzny sygnał - zdekodowany rozkaz wydruku
- V_APRINT - wewnętrzny sygnał uruchamiający wydruk pojedynczego znaku. (pokazany na grafie xx :TODO:) Szpilenie sygnału jest akceptowane, gdyż nie występuje w momencie gdy poziom APRINT jest sprawdzany (stan SP0 automatu drukującego znak).
- AUT_BUS, AUT_PRINT - automaty opisane na grafie xx oraz yy (:TODO:)

```

1  TITLE "Modul przesyłający liczbę U2 z PS/2 na LPT";
2  %
3  Modul ma na celu zaprezentowanie działania:
4  - kontrolera portu wejściowego PS/2, odczytującego
5  liczbę U2 wpisaną na klawiaturze jako ZDDD
6  - kontrolera portu wyjściowego LPT, wysyłającego
7  na drukarkę odebraną z PS/2 liczbę U2 (druk jako ZDDD)
8  %
9  INCLUDE "LPT_OUT.inc";
10 INCLUDE "PS2_IN.inc";
11
12 CONSTANT lpt_addr = H"10"; % adres drukarki LPT w IO      %
13 CONSTANT ps2_addr = H"50"; % adres klawiatury PS/2 w IO   %
14
15 SUBDESIGN PS2_LPT_TRANSMITTER
16 (
17     GEN          : input;      % zegar 20MHz                %
18
19     % sygnały WE / WY                %
20     L_A[7..0]    : output;      % diody górny rząd      %
21     L_B[7..0]    : output;      % diody dolny rząd     %
22     P_1[7..0]    : output;      % port danych do LPT (SV1) %
23     P_2[7..0]    : input;       % port stanu z LPT (SV2)  %
24     P_3[7..0]    : output;      % port sterowania do LPT (SV3) %
25     P_4[7..0]    : input;       % port wejściowy z PS/2 (SV4) %
26     P_5[7..0]    : output;      % port SV5              %
27     P_7[7..0]    : output;      % port SV7 (nieużywany)   %
28     %SW1B        : input;%      % przełącznik RUN: VCC=>przeslij%
29     %SW2B        : input;%      % przełącznik SW2B, nieużywany %
30     SW3B         : input;       % przełącznik RESET: GND=>RES %
31
32     % sygnały debug na potrzeby symulacji                %
33     V_A[7..0]    : output;
34     V_DIB[7..0]  : output;
35     V_DI[7..0]   : output;
36     V_WR         : output;
37     V_RD         : output;
38     V_IORQ       : output;
39     V_WLPT       : output;
40     V_WPS2       : output;
41 )
42 VARIABLE
43     % sygnały wewnętrznej szyny mikrokontrolera                %
44     A[7..0]      : DFF;      % linie adresowe szyny                %
45     nIORQ_SYN    : DFF;      % zsynchronizowane !IORQ          %
46     IORQ         : NODE;     % używane tylko wewnątrz modułu %
47
48     nWR_SYN      : DFF;      % zsynchronizowane !WR          %
49     WR           : NODE;     % używane tylko wewnątrz modułu %
50
51     nRD_SYN      : DFF;      % zsynchronizowane !RD          %
52     RD           : NODE;     % używane tylko wewnątrz modułu %
53
54     WAIT_PS2     : NODE;     % WAIT z PS/2                  %
55     WAIT_LPT     : NODE;     % WAIT z LPT                   %

```

```

56      % szyna D[] podzielona na czesc IN i OUT (dla AHDL)      %
57      DI[7..0]      : NODE;      % dane przesyłane z PS/2 (U2) %
58      DO[7..0]      : NODE;      % dane wysyłane na LPT (U2)  %
59
60      % sygnał gotowości drukarki, aktywny '1'                  %
61      PRN_READY      : NODE;
62
63      % wewnętrzne zmienne modulu                                %
64      DIB[7..0]      : DFF;      % zbuforowane DI[]           %
65      RESET          : NODE;      % wewnętrzny sygnał RESET    %
66      LPT            : LPT_OUT;    % modul kontrolera LPT       %
67      PS2            : PS2_IN;     % modul kontrolera PS/2      %
68
69      % automat pobierający liczbę U2 z PS/2 i wysyłający na LPT%
70      AUT_TEST        : machine of bits (QT[2..0])
71                      with states ( IDL=B"000", PSA=B"001",
72                                   PSB=B"010", SWA=B"011",
73                                   LPA=B"100", LPB=B"101",
74                                   AEN=B"110");
75 BEGIN
76     % debug %
77     V_A[]            = A[];
78     V_WR              = !nWR_SYN;
79     V_RD              = !nRD_SYN;
80     V_IORQ            = !nIORQ_SYN;
81     V_DIB[]           = DIB[];
82     V_DI[]            = DI[];
83     V_WLPT            = WAIT_LPT;
84     V_WPS2            = WAIT_PS2;
85     P_7[]             = 0;
86
87     % podłączenie przerzutników DFF i automatów                %
88     DIB[].clk          = GEN;
89     DIB[].clrn          = RESET;
90     A[].clk            = GEN;
91     A[].clrn            = RESET;
92     AUT_TEST.clk        = GEN;
93     AUT_TEST.reset      = !RESET;
94     nIORQ_SYN.clk       = GEN;
95     nIORQ_SYN.clrn      = RESET;
96     nWR_SYN.clk         = GEN;
97     nWR_SYN.clrn        = RESET;
98     nRD_SYN.clk         = GEN;
99     nRD_SYN.clrn        = RESET;
100
101     % wymuszenie VCC na liniach przy starcie i podczas RESET%
102     nIORQ_SYN          = !IORQ;
103     nWR_SYN            = !WR;
104     nRD_SYN            = !RD;
105
106     % sygnał resetujący z przełącznika 3                        %
107     RESET              = SW3B;
108
109     % sygnalizacja na diodach                                    %
110     L_A[]              = (!PRN_READY, WAIT_PS2, WAIT_LPT, 1, 1, !QT[]);

```

```

111     L_B[ ]      = !PS2.PS2_DEBUG_PORT[ ];
112
113     % podlaczenie koncowek modulu PS/2                                %
114     %DI[ ]      = H"02";
115     WAIT_PS2    = SW2B;%
116     % WE/WY                                            %
117     PS2.PDATA_IN[ ] = P_4[ ];
118     P_5[ ]      = PS2.PS2_DEBUG_PORT[ ];
119     % sygnaly wewnetrznej szyny mikrokontrolera        %
120     WAIT_PS2    = PS2.WAIT;
121     DI[ ]       = PS2.DATA[ ];
122     PS2.ADDR[ ] = A[ ];
123     PS2.IORQ    = !nIORQ_SYN;
124     PS2.RD      = !nRD_SYN;
125     % sygnaly kontrolne                                %
126     PS2.RESET   = RESET;
127     PS2.GEN     = GEN;
128
129
130     % podlaczenie koncowek modulu LPT                                %
131     % WE/WY                                            %
132     P_1[ ]      = LPT.LDATASYN[ ];
133     LPT.LSTAT[ ] = P_2[ ];
134     P_3[ ]      = LPT.LCTRL[ ];
135     % sygnaly wewnetrznej szyny mikrokontrolera        %
136     WAIT_LPT    = LPT.WAIT;
137     LPT.A[ ]     = A[ ];
138     LPT.IORQ    = !nIORQ_SYN;
139     LPT.WR      = !nWR_SYN;
140     LPT.D[ ]    = DO[ ];
141     % sygnaly kontrolne                                %
142     LPT.GEN     = GEN;
143     LPT.RESET   = RESET;
144     PRN_READY   = LPT.PRN_READY;
145
146     % automat pobierajacy liczbe U2 z PS/2 i wysylajacy na LPT %
147     case AUT_TEST is
148         % oczekiwanie na sygnal startu cyklu z przelacznika        %
149         when IDL => if (%SW1B==%VCC) then
150             A[ ]=ps2_addr; IORQ=GND; RD=GND; WR=VCC;
151             AUT_TEST=PSA;
152         else
153             A[ ]=ps2_addr; IORQ=VCC; RD=VCC; WR=VCC;
154             AUT_TEST=IDL; end if;
155
156         % wystawienie komendy odczytu z PS2/2, czeka na WAIT=H %
157         when PSA => if (WAIT_PS2==GND) then
158             A[ ]=ps2_addr; IORQ=GND; RD=GND; WR=VCC;
159             DIB[ ]=DI[ ]; AUT_TEST=PSB;
160         else
161             A[ ]=ps2_addr; IORQ=GND; RD=GND; WR=VCC;
162             AUT_TEST=PSA; end if;
163
164         % oczekiwanie na WAIT=L, aby wczytac dane do DIB        %
165         when PSB => if (WAIT_PS2==VCC) then

```

```
166         A[]=lpt_addr; IORQ=VCC; RD=VCC; WR=VCC;
167         DIB[]=DI[]; AUT_TEST=SWA;
168     else
169         A[]=ps2_addr; IORQ=GND; RD=GND; WR=VCC;
170         DIB[]=DI[]; AUT_TEST=PSB; end if;
171
172     % zmiana sygnalow na komende zapisu do LPT %
173     when SWA =>
174         A[]=lpt_addr; IORQ=GND; RD=VCC; WR=GND;
175         DO[]=DIB[]; DIB[]=DIB[]; AUT_TEST=LPA;
176
177     % wystawienie komendy zapisu na LPT, czeka na WAIT=H %
178     when LPA => if (WAIT_LPT==GND) then
179         A[]=lpt_addr; IORQ=GND; RD=VCC; WR=GND;
180         DO[]=DIB[]; DIB[]=DIB[]; AUT_TEST=LPB;
181     else
182         A[]=lpt_addr; IORQ=GND; RD=VCC; WR=GND;
183         DO[]=DIB[]; DIB[]=DIB[]; AUT_TEST=LPA; end if;
184
185     % oczekiwanie na WAIT=L (koniec wydruku) %
186     when LPB => if (WAIT_LPT==VCC) then
187         A[]=lpt_addr; IORQ=VCC; RD=VCC; WR=VCC;
188         DIB[]=DIB[]; AUT_TEST=AEN;
189     else
190         A[]=lpt_addr; IORQ=GND; RD=VCC; WR=GND;
191         DO[]=DIB[]; DIB[]=DIB[]; AUT_TEST=LPB; end if;
192
193     % oczekiwanie na ustawienie przelacznika w pozycje GND %
194     when AEN => if (%SW1B==GND%VCC) then
195         A[]=ps2_addr; IORQ=VCC; RD=VCC; WR=VCC;
196         AUT_TEST=IDL;
197     else
198         A[]=lpt_addr; IORQ=VCC; RD=VCC; WR=VCC;
199         DIB[]=DIB[]; AUT_TEST=AEN; end if;
200     end case;
201
202     END;
```



```

TITLE "PS/2 INPUT";
%-----
    PS/2 input module : Communication between PS/2 bus and System
                        bus.
%-----
INCLUDE "SC_TO_U2.inc";

CONSTANT ps2_addr = H"50";          -- Keyboard address in I/O

SUBDESIGN PS2_IN
(
    GEN                      : input;    -- 20MHz clock
    RESET                   : input;    -- Reset signal from uC

    -- Bus
    ADDR[7..0]              : input;    -- Address bus
    DATA[7..0]             : output;    -- Data bus
    WAIT                    : output;    -- Wait signal
    IORQ                    : input;    -- I/O request signal
    RD                      : input;    -- Read signal

    -- PS/2 debug
    PS2_DEBUG_PORT[7..0]    : output;    -- Output port for debugging

    -- PS/2 connection port
    PDATA_IN[7..0]          : input;    -- PS/2 bus input port
)
VARIABLE
    -- Bus
    CMD_READ                : DFF;      -- Read command from uC
    KEY_Z[7..0]             : DFF;      -- Sign byte from keyboard
    KEY_D0[7..0]            : DFF;      -- First number
    KEY_D1[7..0]            : DFF;      -- Second number
    KEY_D2[7..0]            : DFF;      -- Third number
    SIG_WAIT                : DFF;      -- Wait signal for uC
    DFF_DATA[7..0]          : DFF;      -- Register for final U2 number
    CNT_DATA[7..0]          : DFF;      -- Wait extension counter
    S2U                     : SC_TO_U2; -- Scancode to U2 decoder

    -- Secure input dff's
    DFF_1_PS2_CLK           : DFF;      -- Input dff #1 for clock
    DFF_2_PS2_CLK           : DFF;      -- Input dff #2 for clock
    DFF_1_PS2_DATA          : DFF;      -- Input dff #1 for data
    DFF_2_PS2_DATA          : DFF;      -- Input dff #2 for data

    -- Data recieving
    PS2_FRAME[10..0]        : DFF;      -- Recieved frame
    PS2_CNT_FRAME[3..0]     : DFF;      -- Frame bit's counter
    PS2_CNT_BYTE[1..0]      : DFF;      -- ZDDD byte counter
    PS2_BYTE[7..0]          : DFF;      -- Data from PS/2 frame -

hardwired
    PS2_BYTE_READY          : DFF;      -- Data byte is ready flag
    -- Debug
    D_PS2_DEBUG_PORT[7..0]  : DFF;      -- Debugging register

    -- Machines

```

```

-- Machine for PS/2 bus communication
AUT_PS2      : machine of bits (Q[1..0])
                with states (S0=B"00", S1=B"01",
                             S2=B"10", S3=B"11");

-- Machine for system bus communication
AUT_PS2_BUS  : machine of bits (QB[2..0])
                with states (SPB0=B"000", SPB1=B"001", SPB2=B"010",
                             SPB3=B"011", SPB4=B"100", SPB5=B"101",
                             SPB6=B"110", SPB7=B"111");

```

```
BEGIN
```

```

% assign global clock %
DFF_1_PS2_CLK.CLK      = GEN;
DFF_2_PS2_CLK.CLK      = GEN;
DFF_1_PS2_DATA.CLK     = GEN;
DFF_2_PS2_DATA.CLK     = GEN;
PS2_FRAME[ ].CLK       = GEN;
PS2_CNT_FRAME[ ].CLK   = GEN;
PS2_CNT_BYTE[ ].CLK    = GEN;
D_PS2_DEBUG_PORT[ ].CLK = GEN;
PS2_BYTE[ ].CLK        = GEN;
PS2_BYTE_READY.CLK     = GEN;
CMD_READ.CLK           = GEN;
KEY_Z[ ].CLK           = GEN;
KEY_D0[ ].CLK          = GEN;
KEY_D1[ ].CLK          = GEN;
KEY_D2[ ].CLK          = GEN;
DFF_DATA[ ].CLK        = GEN;
SIG_WAIT.CLK           = GEN;
CNT_DATA[ ].CLK        = GEN;
S2U.GEN                = GEN;
AUT_PS2.CLK            = GEN;
AUT_PS2_BUS.CLK        = GEN;

% assign global reset %
S2U.RESET              = RESET;
DFF_1_PS2_CLK.CLRN     = RESET;
DFF_2_PS2_CLK.CLRN     = RESET;
DFF_1_PS2_DATA.CLRN    = RESET;
DFF_2_PS2_DATA.CLRN    = RESET;
PS2_FRAME[ ].CLRN      = RESET;
PS2_CNT_FRAME[ ].CLRN  = RESET;
PS2_CNT_BYTE[ ].CLRN   = RESET;
D_PS2_DEBUG_PORT[ ].CLRN = RESET;
PS2_BYTE[ ].CLRN       = RESET;
PS2_BYTE_READY.CLRN    = RESET;
CMD_READ.CLRN          = RESET;
KEY_Z[ ].CLRN          = RESET;
KEY_D0[ ].CLRN         = RESET;
KEY_D1[ ].CLRN         = RESET;
KEY_D2[ ].CLRN         = RESET;
DFF_DATA[ ].CLRN       = RESET;
SIG_WAIT.CLRN          = RESET;

```

```

CNT_DATA[ ].CLR_N      = RESET;
AUT_PS2.RESET         = !RESET;
AUT_PS2_BUS.RESET     = !RESET;

% connect variables %
WAIT                  = SIG_WAIT.Q;

S2U.SC_Z[ ]           = KEY_Z[ ];
S2U.SC_D0[ ]          = KEY_D0[ ];
S2U.SC_D1[ ]          = KEY_D1[ ];
S2U.SC_D2[ ]          = KEY_D2[ ];

case PS2_CNT_BYTE[ ] is
    when B"00" => PS2_DEBUG_PORT[ ] = 0;
    when B"01" => PS2_DEBUG_PORT[ ] = 1;
    when B"10" => PS2_DEBUG_PORT[ ] = 3;
    when B"11" => PS2_DEBUG_PORT[ ] = 7;
end case;

DATA[ ] = DFF_DATA[ ];

% Hardwired byte from frame %
PS2_BYTE[ ] = (PS2_FRAME8,PS2_FRAME7,PS2_FRAME6,PS2_FRAME5,PS2_FRAME4,
PS2_FRAME3,PS2_FRAME2,PS2_FRAME1);
% Secure input of ps2 clock %
DFF_1_PS2_CLK.D = PDATA_IN1;
DFF_2_PS2_CLK.D = DFF_1_PS2_CLK.Q;

% Secure input of ps2 data %
DFF_1_PS2_DATA.D = PDATA_IN0;
DFF_2_PS2_DATA.D = DFF_1_PS2_DATA.Q;

% Bus %
if(ADDR[ ] == ps2_addr & IORQ == GND & RD == GND) then
    % Command read %
    CMD_READ.D = VCC;
else
    CMD_READ.D = GND;
end if;

case AUT_PS2_BUS is
    % Wait for command from uC %
    when SPB0 => CMD_READ.D = CMD_READ.Q;
                KEY_Z[ ] = B"00000000";
                KEY_D0[ ] = B"00000000";
                KEY_D1[ ] = B"00000000";
                KEY_D2[ ] = B"00000000";
                PS2_CNT_BYTE[ ] = B"00";
                CNT_DATA[ ] = B"00000000";
                DFF_DATA[ ] = 0;

                if(CMD_READ.Q == 1) then
                    SIG_WAIT.D = GND;
                    -- activate reciever
                    AUT_PS2_BUS = SPB1;

```

```

else
    -- unblock after reset
    SIG_WAIT.D = VCC;
    AUT_PS2_BUS = SPB0;
end if;
% Wait for frame %
when SPB1 => CMD_READ.D = CMD_READ.Q;
    KEY_Z[] = KEY_Z[];
    KEY_D0[] = KEY_D0[];
    KEY_D1[] = KEY_D1[];
    KEY_D2[] = KEY_D2[];
    CNT_DATA[] = CNT_DATA[];
    DFF_DATA[] = DFF_DATA[];
    PS2_CNT_BYTE[] = PS2_CNT_BYTE[];

    if(PS2_BYTE_READY.Q == 1) then
        AUT_PS2_BUS = SPB2;
    else
        AUT_PS2_BUS = SPB1;
    end if;
% Check if frame data is "F0" %
when SPB2 => CMD_READ.D = CMD_READ.Q;
    KEY_Z[] = KEY_Z[];
    KEY_D0[] = KEY_D0[];
    KEY_D1[] = KEY_D1[];
    KEY_D2[] = KEY_D2[];
    CNT_DATA[] = CNT_DATA[];
    DFF_DATA[] = DFF_DATA[];
    PS2_CNT_BYTE[] = PS2_CNT_BYTE[];

    if(PS2_BYTE[] == B"11110000") then
        AUT_PS2_BUS = SPB3;
    else
        AUT_PS2_BUS = SPB1;
    end if;
% Wait for data frame ( after "F0" comes scancode of key ) %
when SPB3 => CMD_READ.D = CMD_READ.Q;
    KEY_Z[] = KEY_Z[];
    KEY_D0[] = KEY_D0[];
    KEY_D1[] = KEY_D1[];
    KEY_D2[] = KEY_D2[];
    CNT_DATA[] = CNT_DATA[];
    DFF_DATA[] = DFF_DATA[];
    PS2_CNT_BYTE[] = PS2_CNT_BYTE[];

    if(PS2_BYTE_READY.Q == 1) then
        AUT_PS2_BUS = SPB4;
    else
        AUT_PS2_BUS = SPB3;
    end if;
% Write key scancode into correct buffer %
when SPB4 => CMD_READ.D = CMD_READ.Q;
    KEY_Z[] = KEY_Z[];
    KEY_D0[] = KEY_D0[];
    KEY_D1[] = KEY_D1[];

```

```

KEY_D2[] = KEY_D2[];
CNT_DATA[] = CNT_DATA[];
DFF_DATA[] = DFF_DATA[];
PS2_CNT_BYTE[] = PS2_CNT_BYTE[]+1;

case PS2_CNT_BYTE[] is
  when 0 => KEY_Z[] = PS2_BYTE[];
             AUT_PS2_BUS = SPB1;
  when 1 => KEY_D2[] = PS2_BYTE[];
             AUT_PS2_BUS = SPB1;
  when 2 => KEY_D1[] = PS2_BYTE[];
             AUT_PS2_BUS = SPB1;
  when 3 => KEY_D0[] = PS2_BYTE[];
             AUT_PS2_BUS = SPB5;
end case;

% Convert ZDDD to U2 and put it on data bus %
when SPB5 => CMD_READ.D = CMD_READ.Q;
             KEY_Z[] = KEY_Z[];
             KEY_D0[] = KEY_D0[];
             KEY_D1[] = KEY_D1[];
             KEY_D2[] = KEY_D2[];
             CNT_DATA[] = CNT_DATA[];
             PS2_CNT_BYTE[] = PS2_CNT_BYTE[];

             DFF_DATA[] = S2U.U2_LS[];

             if( CNT_DATA[] < 20 ) then
               AUT_PS2_BUS = SPB6;
             else
               AUT_PS2_BUS = SPB7;
             end if;

% Extend wait signal %
when SPB6 => CMD_READ.D = CMD_READ.Q;
             KEY_Z[] = KEY_Z[];
             KEY_D0[] = KEY_D0[];
             KEY_D1[] = KEY_D1[];
             KEY_D2[] = KEY_D2[];
             CNT_DATA[] = CNT_DATA[]+1;
             PS2_CNT_BYTE[] = PS2_CNT_BYTE[];
             DFF_DATA[] = DFF_DATA[];

             AUT_PS2_BUS = SPB5;

% Remove Wait, and wait for processor read %
when SPB7 => SIG_WAIT.D = VCC;
             CMD_READ.D = CMD_READ.Q;
             KEY_Z[] = KEY_Z[];
             KEY_D0[] = KEY_D0[];
             KEY_D1[] = KEY_D1[];
             KEY_D2[] = KEY_D2[];
             CNT_DATA[] = CNT_DATA[];
             PS2_CNT_BYTE[] = PS2_CNT_BYTE[];

             DFF_DATA[] = DFF_DATA[];

```

```
        if (IORQ == VCC & RD == VCC) then
            AUT_PS2_BUS = SPB0;
        else
            AUT_PS2_BUS = SPB7;
        end if;

    end case;

    case AUT_PS2 is
        % PS2 clock down - start bit %
        when S0 => PS2_CNT_FRAME[] = B"0000";
                   PS2_FRAME[] = B"000000000000";
                   PS2_BYTE_READY.D = GND;

                   if (DFF_1_PS2_CLK.Q == 0 & DFF_2_PS2_CLK.Q == 1) then
                       AUT_PS2 = S2;
                   else
                       AUT_PS2 = S0;
                   end if;

        % Wait for clock falling edge %
        when S1 => PS2_CNT_FRAME[] = PS2_CNT_FRAME[];
                   PS2_FRAME[] = PS2_FRAME[];
                   PS2_BYTE_READY.D = GND;

                   if (DFF_1_PS2_CLK.Q == 0 & DFF_2_PS2_CLK.Q == 1) then
                       AUT_PS2 = S2;
                   else
                       AUT_PS2 = S1;
                   end if;

        % Read bit into frame buffer %
        when S2 => PS2_CNT_FRAME[] = PS2_CNT_FRAME[]+1;
                   PS2_FRAME[] = (DFF_2_PS2_DATA.Q, PS2_FRAME[10..1]);
                   PS2_BYTE_READY.D = GND;

                   if (PS2_CNT_FRAME[] < 10) then
                       AUT_PS2 = S1;
                   else
                       AUT_PS2 = S3;
                   end if;

        % 11 bit frame is ready %
        when S3 => PS2_FRAME[] = PS2_FRAME[];
                   PS2_CNT_FRAME[] = PS2_CNT_FRAME[];

                   PS2_BYTE_READY.D = VCC;
                   -- reciever off
                   AUT_PS2 = S0;

    end case;

END;
```

```

TITLE "Scancode to U2 conversion";
%-----
    PS/2 input module : ZDDD -> U2 converter.
%-----
INCLUDE "SC_TO_BCD.inc";

SUBDESIGN SC_TO_U2
(
    GEN                : input;           -- 20MHz clock
    RESET              : input;           -- Reset signal from uC

    SC_Z[7..0]         : input;           -- Z
    SC_D0[7..0]        : input;           -- D
    SC_D1[7..0]        : input;           -- D
    SC_D2[7..0]        : input;           -- D

    U2_MS[7..0]        : output;          -- Output most significant (not
used)
    U2_LS[7..0]        : output;          -- Output less significant
)
VARIABLE
    SIGN                : DFF;           -- Sign of number
    S2B0                : SC_TO_BCD;     -- Digit 0 decoder
    S2B1                : SC_TO_BCD;     -- Digit 1 decoder
    S2B2                : SC_TO_BCD;     -- Digit 2 decoder
    BCD_D0[7..0]        : DFF;           -- Digit 0 in BCD
    BCD_D1[7..0]        : DFF;           -- Digit 1 in BCD
    BCD_D2[7..0]        : DFF;           -- Digit 2 in BCD
    D0[7..0]            : DFF;           -- Digit 0 multiplied
    D1[7..0]            : DFF;           -- Digit 1 multiplied
    D2[7..0]            : DFF;           -- Digit 2 multiplied
    BINARY[7..0]        : DFF;           -- Binary from ZDDD
    NEGATOR[8..0]        : DFF;           -- For binary negation
    NEGATED[8..0]        : DFF;           -- For binary negation
    NEGATION[8..0]       : DFF;           -- For binary negation
    RESULT[7..0]        : DFF;           -- Converter final output
BEGIN
    % Clock %
    SIGN.CLK            = GEN;
    BCD_D0[ ].CLK       = GEN;
    BCD_D1[ ].CLK       = GEN;
    BCD_D2[ ].CLK       = GEN;
    D0[ ].CLK           = GEN;
    D1[ ].CLK           = GEN;
    D2[ ].CLK           = GEN;
    BINARY[ ].CLK       = GEN;
    NEGATOR[ ].CLK      = GEN;
    NEGATED[ ].CLK      = GEN;
    NEGATION[ ].CLK     = GEN;
    RESULT[ ].CLK       = GEN;

    % Reset %
    SIGN.CLRN           = RESET;
    BCD_D0[ ].CLRN      = RESET;
    BCD_D1[ ].CLRN      = RESET;

```

```

BCD_D2[ ].CLRn      = RESET;
D0[ ].CLRn          = RESET;
D1[ ].CLRn          = RESET;
D2[ ].CLRn          = RESET;
BINARY[ ].CLRn      = RESET;
NEGATOR[ ].CLRn     = RESET;
NEGATED[ ].CLRn     = RESET;
NEGATION[ ].CLRn    = RESET;
RESULT[ ].CLRn      = RESET;

% SC to BCD %
S2B0.SC[] = SC_D0[];
BCD_D0[] = S2B0.BCD[];

S2B1.SC[] = SC_D1[];
BCD_D1[] = S2B1.BCD[];

S2B2.SC[] = SC_D2[];
BCD_D2[] = S2B2.BCD[];

% Multiplication %
D0[] = BCD_D0[];
D1[] = BCD_D1[]*10;
D2[] = BCD_D2[]*100;

% Sum %
BINARY[] = D0[] + D1[] + D2[];

% Sign %
if( SC_Z[] == H"4E" ) then
    -- Sign is "-" so convert to U2
    NEGATOR[] = B"10000000";
    NEGATED[] = (GND, BINARY[7..0]);
    NEGATION[] = NEGATOR[] - NEGATED[];
    RESULT[] = (NEGATION[7..0]);
else
    RESULT[] = BINARY[];
end if;

% Return result %
U2_LS[] = RESULT[];
% Future extension? %
U2_MS[] = (GND, GND, GND, GND, GND, GND, GND, GND);
END;
```



```
TITLE "Scancode to BCD conversion";
%-----
    PS/2 input module : Scancode decoder
%-----
SUBDESIGN SC_TO_BCD
(
    SC[7..0]      : input;    -- Scancode input
    BCD[7..0]     : output;   -- BCD output
)
BEGIN
    TABLE      SC[]      =>      BCD[];
        H"45"    =>      B"00000000";
        H"16"    =>      B"00000001";
        H"1E"    =>      B"00000010";
        H"26"    =>      B"00000011";
        H"25"    =>      B"00000100";
        H"2E"    =>      B"00000101";
        H"36"    =>      B"00000110";
        H"3D"    =>      B"00000111";
        H"3E"    =>      B"00001000";
        H"46"    =>      B"00001001";
        -- debug
        H"0F"    =>      B"00000001";
        H"8F"    =>      B"00000010";
    END TABLE;
END;
```

```

1  TITLE "LPT_OUT modul obsługi wyjściowego łącza równoległego";
2  %
3  Modul podłączony do układu SML: 235_DB25F,
4  odbierający z szyny danych 8-bitową liczbę U2
5  i wysyłający ją w postaci ZDDD przez port LPT do drukarki.
6  (Z - znak, D - cyfra dziesiętna)
7  %
8  INCLUDE "U2_TO_ASCII.inc";
9
10 CONSTANT strobe_time = 10;  % 0,5us dla !STROBE  %
11 % 0,5u / 0,05u = 10  %
12
13 CONSTANT dev_addr    = H"10";  % adres tego urządzenia w IO  %
14 CONSTANT cr          = H"0D";  % ASCII dla CR  %
15 CONSTANT lf          = H"0A";  % ASCII dla LF  %
16
17 SUBDESIGN LPT_OUT
18 (
19     GEN          : input;  % zegar 20MHz  %
20     RESET        : input;  % sygnał resetu mikrokontr.  %
21
22     % sygnały szyny wewnętrznej mikrokontrolera  %
23     A[7..0]      : input;  % linie adresowe szyny  %
24     D[7..0]      : input;  % linie danych szyny  %
25     IORQ         : input;
26     WR           : input;
27     WAIT         : output;
28
29     % sygnał powiadamiający o gotowości drukarki, aktywny '1'  %
30     PRN_READY    : output;
31
32     % sygnały do komunikacji z łączem LPT  %
33     LCTRL[7..0]  : output;  % SV2: nSI,nI,nAF,nS do LPT  %
34     LSTAT[7..0]  : input;  % SV3: BS,PE,nF,S z LPT  %
35     LDATASYN[7..0] : output;  % SV5: dane do LPT  %
36
37     % sygnały debug do symulacji %
38     V_BPRINT     : output;
39     V_APRINT     : output;
40     V_CSTIME[5..0] : output;
41 )
42 VARIABLE
43     LDATA[7..0]  : DFF;  % synchronizowany sygnał LPT::D  %
44     BPRINT       : NODE;  % komenda z szyny: drukuj  %
45     APRINT       : NODE;  % komenda od AUT_BUS: drukuj  %
46     WAIT_I       : NODE;  % wewnętrzny sygnał WAIT  %
47     nWAIT_SYN    : DFF;  % synchronizowany sygnał !WAIT  %
48     DIN[7..0]    : NODE;  % szyna danych wejściowych  %
49     PRNT_OK      : NODE;  % czy drukarka ok?(!PE & nF & S)  %
50     BUSY         : NODE;  % sygnał BUSY od drukarki  %
51     STROBE       : NODE;  % wewnętrzny sygnał STROBE  %
52     nSTROBE_SYN  : DFF;  % synchronizowany sygnał !STROBE  %
53     TRI_DI[7..0] : TRI;  % bufor 3stanowy wyjścia na szynę D  %
54     CSTIME[5..0] : DFF;  % zlicza czas strobe  %
55     Z[7..0]      : NODE;  % kod ASCII znaku: 2D='-',2B='+'  %

```

```

56      D2[7..0]      : NODE;      % kod ASCII cyfry: 30..39      %
57      D1[7..0]      : NODE;
58      D0[7..0]      : NODE;
59      U2A            : U2_TO_ASCII; % konwerter U2->ASCII(ZDDD) %
60
61      % automat obsługujący wydruk pojedynczego znaku      %
62      AUT_PRINT      : machine of bits (QP[1..0])
63                      with states (SP0=B"00", SP1=B"01",
64                      SP2=B"10", SP3=B"11");
65
66      % automat obsługujący szynę i sterujący logiką wydruku %
67      AUT_BUS        : machine of bits (QB[3..0])
68                      with states (IDL=B"0000",
69                      CRA=B"0001",
70                      CRB=B"0010",
71                      ZA =B"0011",
72                      ZB =B"0100",
73                      D2A=B"0101",
74                      D2B=B"0110",
75                      D1A=B"0111",
76                      D1B=B"1000",
77                      D0A=B"1001",
78                      D0B=B"1010",
79                      LFA=B"1011",
80                      LFB=B"1100",
81                      WBU=B"1101");
82  BEGIN
83      % DEBUG %
84      V_BPRINT = BPRINT;
85      V_APRINT = APRINT;
86      V_CTIME[] = CTIME[];
87
88      % podłączenie przerzutników DFF i automatów      %
89      nWAIT_SYN.clk   = GEN;
90      nWAIT_SYN.clrn   = RESET;
91      nWAIT_SYN       = !WAIT_I;
92      LDATA[].clk     = GEN;
93      LDATA[].clrn     = RESET;
94      nSTROBE_SYN.clk = GEN;
95      nSTROBE_SYN.clrn= RESET;
96      CTIME[].clk     = GEN;
97      CTIME[].clrn     = RESET;
98      AUT_PRINT.clk    = GEN;
99      AUT_PRINT.reset  = !RESET;
100     AUT_BUS.clk      = GEN;
101     AUT_BUS.reset    = !RESET;
102
103     % podłączenie układu konwersji U2->ASCII(Z,D2,D1,D0) %
104     U2A.U2I[]        = DIN[];
105     Z[]              = U2A.Z[];
106     D2[]             = U2A.D2[];
107     D1[]             = U2A.D1[];
108     D0[]             = U2A.D0[];
109
110     % podłączenie linii komunikacji z łączem LPT      %

```

```

111     LDATASYN[ ]      = LDATA[ ];
112     BUSY              = LSTAT[4];
113
114     % !PError & nFault & Select                                     %
115     PRNT_OK           = !LSTAT[2] & LSTAT[1] & LSTAT[0];
116     PRN_READY         = PRNT_OK;
117
118     % zapewnienie STROBE=VCC podczas startu i RESETu               %
119     nSTROBE_SYN       = !STROBE;
120
121     % nSelectIn=0, nInit=1, nAutoFd=1                               %
122     LCTRL[ ]          = (1,1,1,1,0,1,1,!nSTROBE_SYN);
123
124     % zdekodowanie rozkazu wyslania danych do LPT                  %
125     if (A[ ]==dev_addr & IORQ==GND & WR==GND)
126         then BPRINT = VCC;
127         else BPRINT = GND; end if;
128
129     % wczytanie danych z szyny D[ ]                                %
130     TRI_DI[ ].oe      = BPRINT;
131     TRI_DI[ ].in      = D[ ];
132     DIN[ ]            = TRI_DI[ ];
133
134     % wystawienie sygnału WAIT na szynie                            %
135     WAIT              = !nWAIT_SYN;
136     %WAIT             = TRI(!nWAIT_SYN, BPRINT); % % (in, oe) %
137
138     % automat obsługujący szynę i sterujący logiką wydruku        %
139     case AUT_BUS is
140         % oczekiwanie na dane z szyny %
141         when IDL => if (BPRINT==VCC)then WAIT_I=GND;
142                     APRINT=VCC; LDATA[ ]=cr; AUT_BUS=CRA;
143                     else WAIT_I=VCC;
144                     APRINT=GND; LDATA[ ]=cr; AUT_BUS=IDL;
145                     end if;
146         % oczekiwanie na pojawienie się !STROBE dla CR
147         - oznacza to, że AUT_PRINT ruszył, nie przeoczmy
148         tego sygnału, bo trwa >1 takt zegara %
149         when CRA => if (STROBE==GND)then WAIT_I=GND;
150                     APRINT=GND; LDATA[ ]=cr; AUT_BUS=CRB;
151                     else WAIT_I=GND;
152                     APRINT=VCC; LDATA[ ]=cr; AUT_BUS=CRA;
153                     end if;
154         % oczekiwanie na koniec wydruku CR %
155         when CRB => if (AUT_PRINT==SP0)then WAIT_I=GND;
156                     APRINT=VCC; LDATA[ ]=Z[ ]; AUT_BUS=ZA;
157                     else WAIT_I=GND;
158                     APRINT=GND; LDATA[ ]=cr; AUT_BUS=CRB;
159                     end if;
160         % oczekiwanie na start wydruku Z %
161         when ZA => if (STROBE==GND)then WAIT_I=GND;
162                     APRINT=GND; LDATA[ ]=Z[ ]; AUT_BUS=ZB;
163                     else WAIT_I=GND;
164                     APRINT=VCC; LDATA[ ]=Z[ ]; AUT_BUS=ZA;
165                     end if;

```

```
166      % oczekiwanie na koniec wydruku Z                                     %
167      when ZB => if (AUT_PRINT==SP0)then WAIT_I=GND;
168              APRINT=VCC; LDATA[ ]=D2[ ];AUT_BUS=D2A;
169      else WAIT_I=GND;
170              APRINT=GND; LDATA[ ]=Z[ ]; AUT_BUS=ZB;
171      end if;
172      % oczekiwanie na start druku D2                                     %
173      when D2A => if (STROBE==GND)then WAIT_I=GND;
174              APRINT=GND; LDATA[ ]=D2[ ];AUT_BUS=D2B;
175      else WAIT_I=GND;
176              APRINT=VCC; LDATA[ ]=D2[ ];AUT_BUS=D2A;
177      end if;
178      % oczekiwanie na koniec wydruku D2                                     %
179      when D2B => if (AUT_PRINT==SP0)then WAIT_I=GND;
180              APRINT=VCC; LDATA[ ]=D1[ ];AUT_BUS=D1A;
181      else WAIT_I=GND;
182              APRINT=GND; LDATA[ ]=D2[ ];AUT_BUS=D2B;
183      end if;
184      % oczekiwanie na start druku D1                                     %
185      when D1A => if (STROBE==GND)then WAIT_I=GND;
186              APRINT=GND; LDATA[ ]=D1[ ];AUT_BUS=D1B;
187      else WAIT_I=GND;
188              APRINT=VCC; LDATA[ ]=D1[ ];AUT_BUS=D1A;
189      end if;
190      % oczekiwanie na koniec wydruku D1                                     %
191      when D1B => if (AUT_PRINT==SP0)then WAIT_I=GND;
192              APRINT=VCC; LDATA[ ]=D0[ ];AUT_BUS=D0A;
193      else WAIT_I=GND;
194              APRINT=GND; LDATA[ ]=D1[ ];AUT_BUS=D1B;
195      end if;
196      % oczekiwanie na start druku D0                                     %
197      when D0A => if (STROBE==GND)then WAIT_I=GND;
198              APRINT=GND; LDATA[ ]=D0[ ];AUT_BUS=D0B;
199      else WAIT_I=GND;
200              APRINT=VCC; LDATA[ ]=D0[ ];AUT_BUS=D0A;
201      end if;
202      % oczekiwanie na koniec wydruku D0                                     %
203      when D0B => if (AUT_PRINT==SP0)then WAIT_I=GND;
204              APRINT=VCC; LDATA[ ]=lf; AUT_BUS=LFA;
205      else WAIT_I=GND;
206              APRINT=GND; LDATA[ ]=D0[ ];AUT_BUS=D0B;
207      end if;
208      % oczekiwanie na start druku LF                                     %
209      when LFA => if (STROBE==GND)then WAIT_I=GND;
210              APRINT=GND; LDATA[ ]=lf; AUT_BUS=LFB;
211      else WAIT_I=GND;
212              APRINT=VCC; LDATA[ ]=lf; AUT_BUS=LFA;
213      end if;
214      % oczekiwanie na koniec wydruku LF                                     %
215      when LFB => if (AUT_PRINT==SP0)then WAIT_I=VCC;
216              APRINT=GND; LDATA[ ]=Z[ ]; AUT_BUS=WBU;
217      else WAIT_I=GND;
218              APRINT=GND; LDATA[ ]=lf; AUT_BUS=LFB;
219      end if;
220      % oczekiwanie na wycofanie sie z szyny pol. druku                                     %
```

```
221         when WBU => if (BPRINT==GND) then      WAIT_I=VCC;
222                     APRINT=GND; LDATA[ ]=Z[ ]; AUT_BUS=IDL;
223                     else                          WAIT_I=VCC;
224                     APRINT=GND; LDATA[ ]=Z[ ]; AUT_BUS=WBU;
225                     end if;
226     end case;
227
228     % automat obsługujący wydruk pojedynczego znaku      %
229     case AUT_PRINT is
230         % oczekiwanie na polecenie druku                  %
231         when SP0 => if (APRINT==VCC) then
232             STROBE=VCC; AUT_PRINT=SP1;
233             else
234                 STROBE=VCC; AUT_PRINT=SP0; end if;
235         % sprawdzenie stanu linii BUSY                    %
236         when SP1 => if (BUSY==GND) then
237             STROBE=GND; AUT_PRINT=SP2;
238             else
239                 STROBE=VCC; AUT_PRINT=SP1; end if;
240         % wystawienie !STROBE na czas strobe_time        %
241         when SP2 => if (CSTIME[ ]==strobe_time) then
242             STROBE=VCC; AUT_PRINT=SP3;
243             else
244                 STROBE=GND; AUT_PRINT=SP2;
245                 if (CSTIME[ ] < strobe_time) then
246                     CSTIME[ ]=CSTIME[ ]+1;
247                 else
248                     CSTIME[ ]=CSTIME[ ];
249                 end if; end if;
250         % zaczekanie na BUSY = L                          %
251         when SP3 => if (BUSY==GND) then
252             STROBE=VCC; AUT_PRINT=SP0;
253             else
254                 STROBE=VCC; AUT_PRINT=SP3; end if;
255     end case;
256
257     END;
```

```

1  TITLE "Konwerter liczby U2 (8bit) na 4 znaki ASCII: ZDDD";
2  %
3  Z - '+' lub '-'
4  D - 0..9
5  %
6  INCLUDE "bcd_sumator.inc";
7
8  SUBDESIGN U2_TO_ASCII
9  (
10     U2I[7..0]    : input;
11     Z[7..0]      : output;
12     D2[7..0]     : output;
13     D1[7..0]     : output;
14     D0[7..0]     : output;
15 )
16
17 VARIABLE
18     BCD[7..0]    : NODE;
19     U2[7..0]     : NODE;
20     S0           : bcd_sumator;
21     S1           : bcd_sumator;
22     S2           : bcd_sumator;
23     S3           : bcd_sumator;
24
25 BEGIN
26     S0.CIN = U2I[7];    % jesli liczba ujemna, dodajemy 1 %
27     if (U2I[7]==1) then U2[] = !U2I[]; % negacja na potrzeby
dodawania %
28         else          U2[] = U2I[];
29     end if;
30
31     S0.XX[] = (0,0,0,0,0,U2[2],U2[1],U2[0]);
32     S0.YY[] = (0,0,0,0,U2[3],0,0,0);
33     S1.XX[] = S0.ZZ[];
34     S1.CIN = S0.NAD;
35     S2.CIN = S1.NAD;
36     S3.CIN = S2.NAD;
37
38     % 16 %
39     if (U2[4]==1) then S1.YY[] = (0,0,0,1,0,1,1,0);
40         else          S1.YY[] = (0,0,0,0,0,0,0,0);
41     end if;
42     S2.XX[] = S1.ZZ[];
43
44     % 32 %
45     if (U2[5]==1) then S2.YY[] = (0,0,1,1,0,0,1,0);
46         else          S2.YY[] = (0,0,0,0,0,0,0,0);
47     end if;
48     S3.XX[] = S2.ZZ[];
49
50     % 64 %
51     if (U2[6]==1) then S3.YY[] = (0,1,1,0,0,1,0,0);
52         else          S3.YY[] = (0,0,0,0,0,0,0,0);
53     end if;
54     BCD[] = S3.ZZ[];

```

```
55
56      % wyznaczenie wartosci znakow ASCII %
57      if (U2I[7]==1) then Z[] = H"2D";      % '-' %
58          else          Z[] = H"2B";      % '+' %
59      end if;
60      D2[] = (0,0,1,1,0,0,0,S3.NAD);
61      D1[] = (0,0,1,1,BCD[7],BCD[6],BCD[5],BCD[4]);
62      D0[] = (0,0,1,1,BCD[3],BCD[2],BCD[1],BCD[0]);
63      END;
```



```
1  TITLE "Sumator 2-cyfrowych liczb dziesiêtnych";
2  INCLUDE "bcd_blok.inc";
3  SUBDESIGN bcd_sumator
4  (
5      XX[7..0],YY[7..0],CIN : input;
6      ZZ[7..0],NAD : output;
7  )
8  VARIABLE
9      CYF_A,CYF_B : BCD_BLOK;
10 BEGIN
11     CYF_A.WA[]=XX[ 3.. 0]; CYF_A.WB[]=YY[ 3.. 0]; CYF_A.CI=CIN;
12     CYF_B.WA[]=XX[ 7.. 4]; CYF_B.WB[]=YY[ 7.. 4]; CYF_B.CI=CYF_A.
CO;
13     ZZ[]=(CYF_B.WY[],CYF_A.WY[]);
14     NAD=CYF_B.CO;
15 END;
```

```
1  TITLE "BCD_BLOK";
2  SUBDESIGN bcd_blok
3  (
4      WA[3..0],WB[3..0],CI : input;
5      WY[3..0],CO : output;
6  )
7  VARIABLE
8      SUMA[4..0],WYNIK[4..0] : NODE;
9  BEGIN
10     SUMA[] = (0,WA[])+(0,WB[])+(0,0,0,0,CI);
11     if SUMA[]>9 then WYNIK[]=SUMA[]+6; % korekcja wyniku %
12                 else WYNIK[]=SUMA[]; % wynik bez korekcji %
13     end if;
14     CO=WYNIK[4]; WY[]=WYNIK[3..0];
15 END;
```